

 



 
Group 3 5 test circuits + timing diagrams






<u>Delays (ps)</u>	
XOR3	350
NOT	100
NAND2	250
NOR3	300
AND2	200
OR2	200
NAND3	300

<u>Time Stamps (ps)</u>	
A → 1	50
B → 1	100
C → 0	0
D → 0	0
E → 1	100
S → 0	0

 


  

 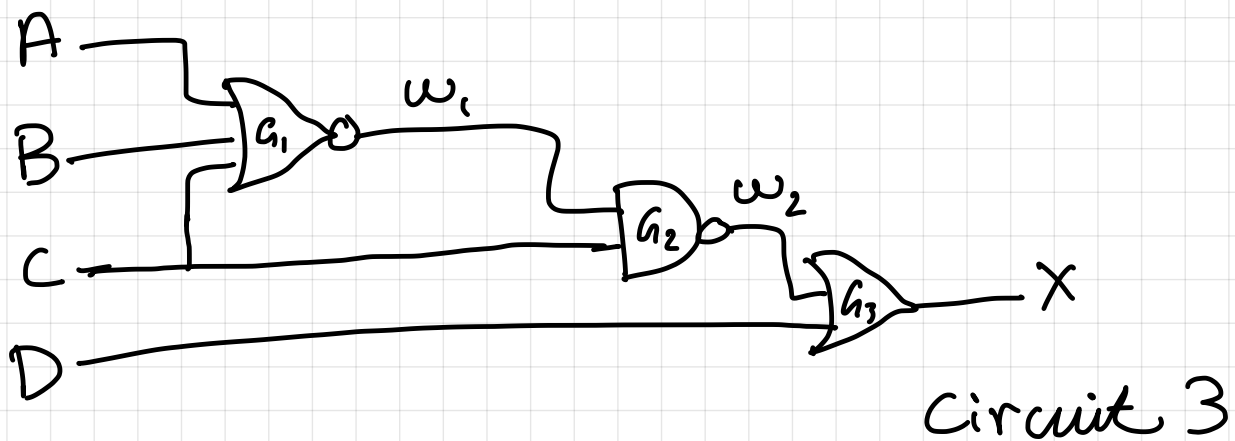


 


Circuit 4

 

test 4

 

Circuit 8

 

test 5